

# STRUJNO KOLO ELEKTROTERMICKOG UREĐAJA - „UPALJAČA“

prilog  
nastavi  
VIII razreda

## ZADATAK:

1. Izradi grejnu spiralu prema priloženom crtežu
2. Kao prijemnik umesto sijalice ugradi izrađenu spiralu povezujući je u strujno kolo prikazano šematski i izometrijski.
3. Proveri funkcionalnost ubacujući palidrvce u grejnu spiralu uspostavljajući strujno kolo preko prekidača.

