

# LOGIČKA KOLA „I“, „ILI“, „NE“

ZADATAK:

1. Od manje spajalice izradi pet prekidača prema slici.
2. Prema montažnoj šemi i izometrijskom prikazu poveži elemente obrazujući naznačena kola, koja se pored ostalog koriste

i u mikroracunaru.

3. Proveri funkcionalnost uz popunjavanje tablica na narednoj strani, ako je za uključen prekidač usvojen simbol 1, a za isključen 0, i za sijalicu koja svetli 1 odnosno koja ne svetli 0.



